

ASSIGNMENT 4

1)

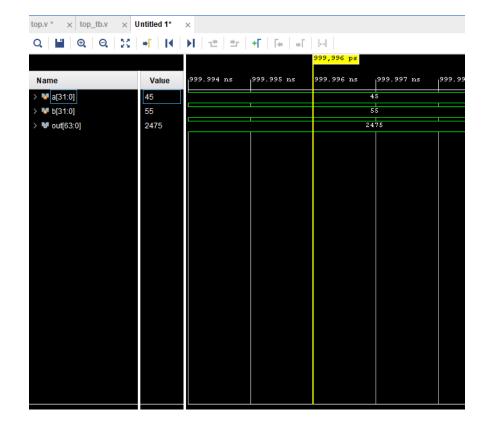
4. Ödev de bizden 128 bitlik 2 sayıyı çarpmamız istendi. Uygulamanın bize yardımcı olabileceği (*) operatörünü kullanarak basit bir 128 bitlik çarpma işlemi gerçekleştirdim.



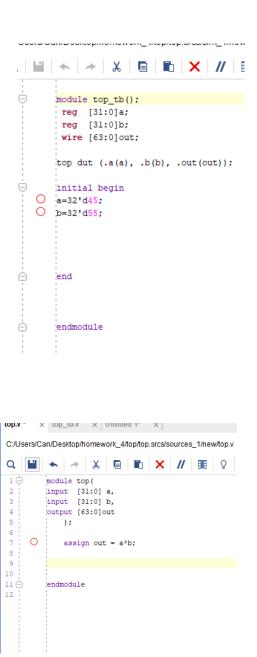

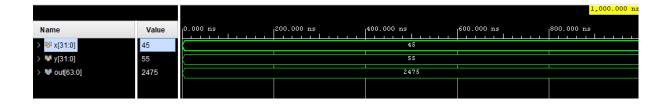
2) Bu maddede ise bizden Karatsuba algoritması kullanarak 128 bitlik bir çarpma işlemini yapmamız istendi, öncelikli olarak basit bir çarpma modülü oluşturup ardından Karatsuba algoritmasını kullanabileceğim başka bir modül sayfası açıp bu iki modülü birbirine bağladım ve çarpa işlemini gerçekleştirdim.


```
module top(
   input [31:0] x,
   input [31:0] y,
   output [63:0]out
      );
     wire [31:0] xlyl, xlyr,xryl,xryr;
     karatsuba s3 (.X(x[15:0]), .Y(y[31:16]), .out (xlyr));
karatsuba s4 (.X(x[15:0]), .Y(y[15:0]), .out (xryr));
  assign out= (32'd4_294_967_296)*xlyl + (16'd65_536)*((xlyr)+(xryl))+xryr;
   endmodule
    module karatsuba(
    input wire [15:0]X,
    input wire [15:0] Y,
    output wire [63:0] out
         );
0
         assign out = X*Y;
    endmodule
```




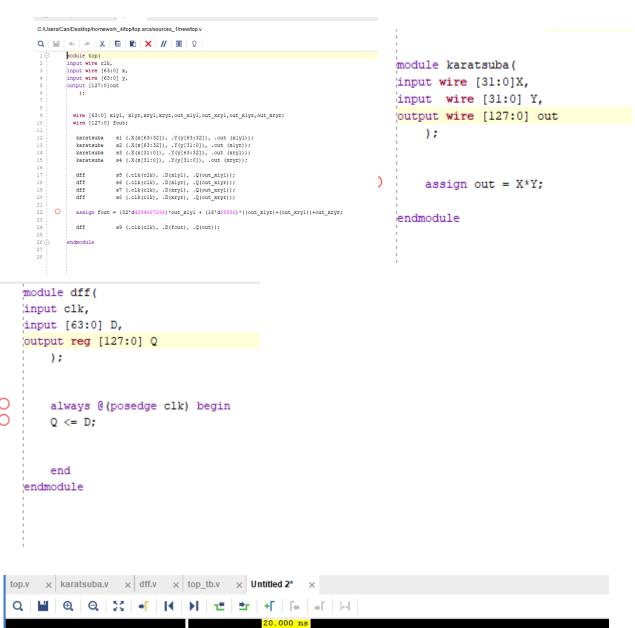
3) Bu maddede bizden d-flip-flop kullanarak kullanacağımız devereyi belli bir Hz değeri aralığında kullanabileceğimiz şekilde tasarlamamız istendi. İnput girişlerine birer d flip flop eş zamanlı çalışacak şekilde konumlandırdıktan sonra bir adet de modül çıkışına yerleştirip 20 ns olacak şekilde bir delay elde.


$$f_{max} = \frac{1}{T} = \frac{1}{3,981ns} = 251MHz$$



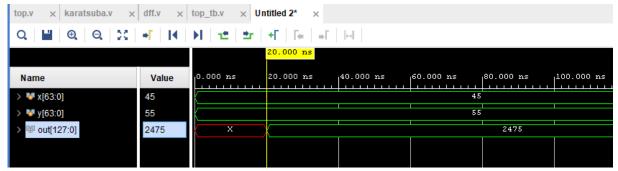

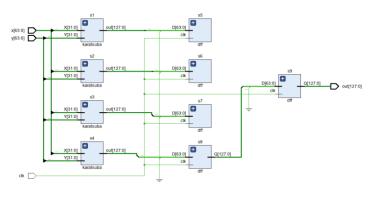

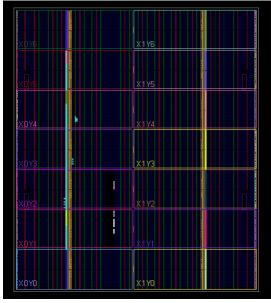

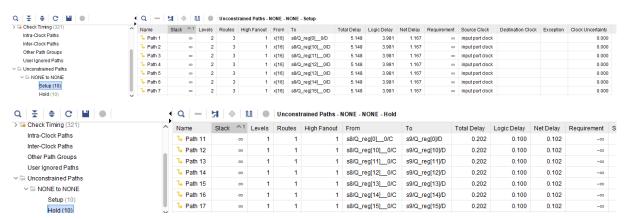

4) 3 farklı modülün de yaşadıkları gecikmelere bakarak PİPLİNE modülünün diğerlerine nazaran çok daha hızlı çalıştığını görmekteyiz.

	DELAY	FREQUENCY
MULTIPLIER	12,185	82MHz
KARATSUBA	9,001	111MHz
PİPELİNE	3,981	251MHz